

UNIVERSIDAD DE GRANADA.

**ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE
INGENIERIAS INFORMATICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN.**



**Departamento de Ingeniería de Computadores,
Automática y Robótica.**

**TECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE
COMPUTADORES.**

**PRÁCTICA 3.
ANÁLISIS Y REALIZACIÓN DE UNA UNIDAD
ARITMÉTICO-LÓGICA (ALU) DE 4 BITS.**

1º GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA.

PRÁCTICA 3.

ANÁLISIS Y REALIZACIÓN DE UNA UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA (ALU) DE 4 BITS.

Objetivos:

- *Analizar teóricamente una Unidad Aritmético-Lógica de 4 bits a partir de los esquemáticos de los circuitos que la implementa. Montar y verificar su funcionamiento en un simulador lógico.*

Material necesario para el desarrollo de la práctica:

- *Guión de prácticas disponible en SWAD en el apartado ARCHIVOS>DOCUMENTOS>03.-PRACTICAS>PRACTICA_3.*
- *Material del Tema 3º disponible en SWAD en el apartado ARCHIVOS>DOCUMENTOS>01.-TEORIA y PROBLEMAS>TEMA_3>03.-TEMA_3_TOC_SISTEMAS_COMBINACIONALES.PDF. Apartado 3.4.2. ALU y 3.4.4.- Multiplexores/Demultiplexores.*
- *Seminario 5. Guía de Trabajo Autónomo. PARTE 1: INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE UN SIMULADOR LÓGICO, páginas 1-3 a 1-10 (ambas inclusive) disponible en SWAD en el apartado ARCHIVOS>DOCUMENTOS>02.-SEMINARIOS>SEMINARIO_5>05.-SEMINARIO_5_TOC_SIMULADOR_ENTRENADOR_LOGICO_GUIA.*
- *Videoclases de Simulador Lógico disponibles en:*
https://drive.google.com/open?id=1OsHlQ51fdcfGDe0p_6b7LtTTbwpovXop
<https://drive.google.com/open?id=1gvQlrsORnpHDrgPwKSyvEi2vprk6pul->
https://drive.google.com/open?id=16hp2vr4GTzM4j0_wm1KFXIB0FjWfnmFn
<https://drive.google.com/open?id=1tIFeDH0nthSq09fc75XL1NSP22aDifh5>
- *Software Simulador Lógico LogicWorks.*

3.1. Estudio preliminar:

Se pretende analizar, realizar y verificar, utilizando un simulador lógico, una Unidad Aritmético-Lógica (ALU) que sea capaz de operar con 2 datos A y B de 4 bits. Esta ALU proporcionará las operaciones aritméticas y lógicas indicadas en la *Figura 3.1*. Cada operación se seleccionará según el valor que tomen (1 ó 0) unas señales de control S_2 , S_1 , S_0 y un acarreo de entrada C_{in} .

 


Figura 3.1: Operaciones que realiza la ALU. Esquema general de entradas y salidas.

La estructura jerárquica modular mediante LogicWorks de la ALU se establece en las *Figuras 3.2*, *3.3* y *3.4*. Se parte de los circuitos de la *Figura 3.2(a)* y *3.2(b)* que corresponden a las etapas aritmética y lógica, respectivamente. Ambas operan sobre datos de un bit. La etapa aritmética incluye a un sumador completo de un bit (S-1bit) y la etapa lógica un multiplexor 4:1. Estos módulos se “encapsulan” dando lugar a los bloques indicados en la parte inferior de las *Figura 3.2(a)* y *(b)*.

 
 


Figura 3.2(a)

 
 


Figura 3.2(b)

Figura 3.2. Estructura modular de cada elemento aritmético ó lógico de 1 bit.

En la *Figura 3.3* se ilustra el diseño y “encapsulado” de la Etapa ALU de un bit que integra los módulos anteriores de la *Figura 3.2*.

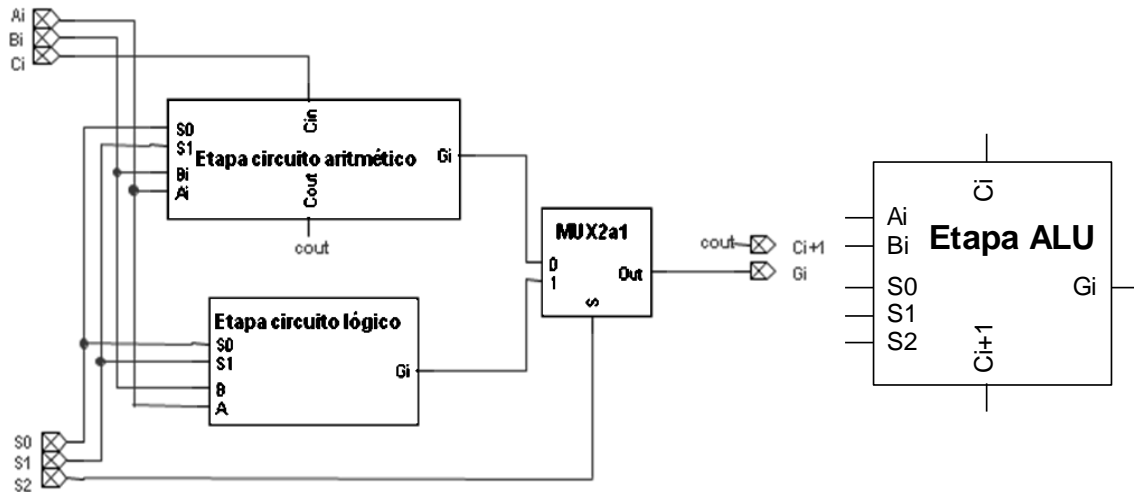


Figura 3.3. Estructura de la Etapa ALU de un bit.

En la *Figura 3.4* se ilustra el diseño y “encapsulado” de una ALU de 4 bits, utilizando 4 Etapas ALU de un bit, como las diseñadas en la *Figura 3.3*.

 


Figura 3.3 (bis). Estructura de un MUX 2 a 1 (izquierda) y de un MUX 4 a 1 (derecha).

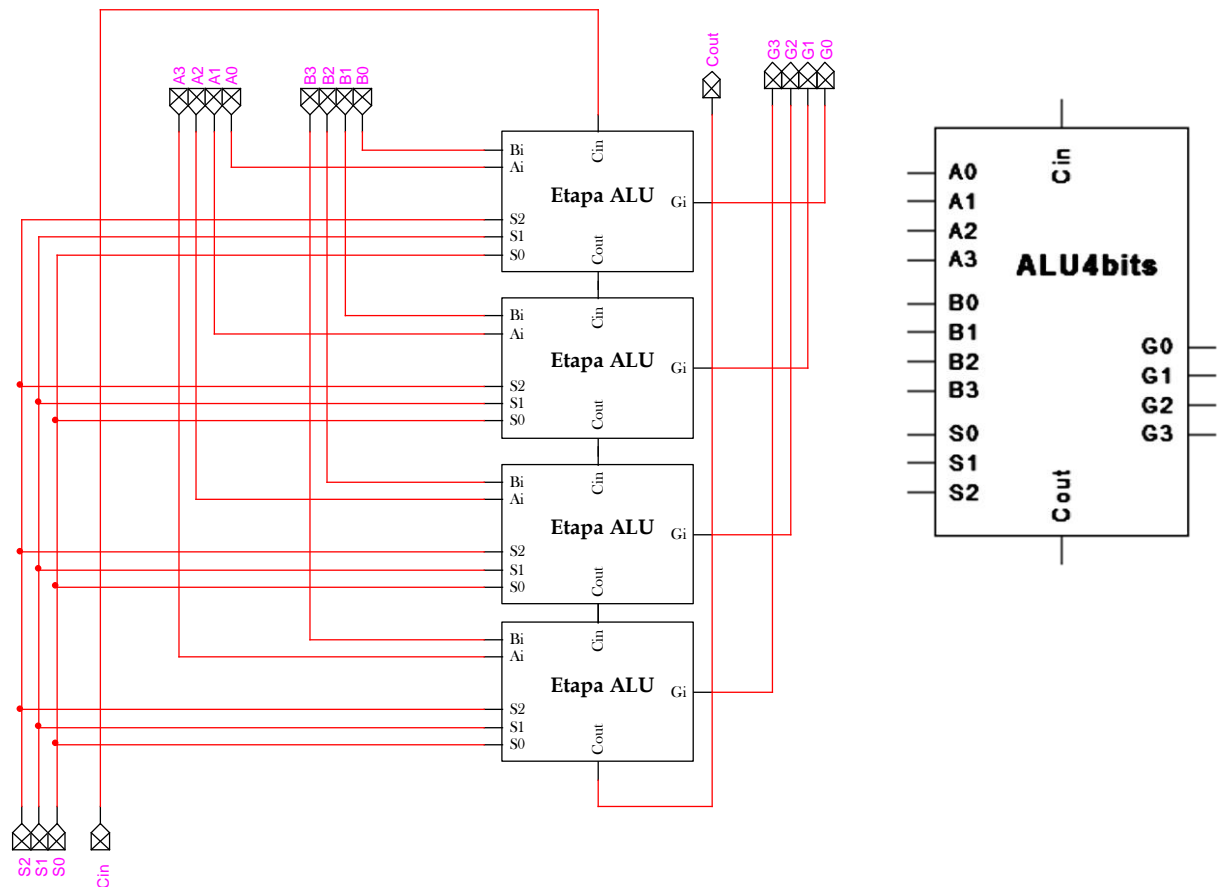


Figura 3.4. Estructura completa de la ALU para palabras de 4 bits.

3.2. Realización práctica:

1. Trabajo para realizar:

- 1.1. **Analice teóricamente** los esquemáticos de los circuitos y etapas de la ALU mostradas en las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4. Deduzca, razonadamente, para qué combinaciones de las señales de control S_2 , S_1 , S_0 y valor de C_{in} se realiza cada una de las operaciones indicadas en la Figura 3.1. El resultado indíquelo en la columna de la Tabla 3.1 correspondiente a “Operaciones de la ALU deducidas Teóricamente”.
- 1.2. A la vista del apartado anterior, con las “Operaciones ALU deducidas Teóricamente” y tomando como datos A y B de entrada de 4 bits los siguientes $A = 1101$ y $B = 0111$, obtenga, para cada una de las operaciones obtenidas en el apartado anterior, el resultado (dato numérico G) que debería obtenerse y anótelos para compararlo posteriormente con el resultado obtenido experimentalmente.

SEÑALES $S_2 S_1 S_0 C_{in}$	Operaciones de la ALU deducidas Teóricamente (expresión matemática de G)	Operaciones de la ALU deducidas Experimentalmente (valor numérico de $C_{out} G_3 G_2 G_1 G_0$)
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1		
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1		
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1		
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1		

Tabla 3.1

- Realice en LogicWorks la ALU de la *Figura 3.4* y **el circuito de prueba de la Figura 3.5**. Para ello, use (de la biblioteca *Simulation IO.clf*) dos componentes HEX KEYBOARD wo/STB para generar los datos $A_3A_2A_1A_0$ y $B_3B_2B_1B_0$, un componente HEX_DISPLAY para visualizar las salidas $G_3G_2G_1G_0$, cuatro BINARY SWITCH para generar las señales $S_2S_1S_0C_{in}$, y un BINARY PROBE para visualizar la salida C_{out} y así realizar la prueba experimental del circuito.
- En el Laboratorio, introduzca los ejemplos, deducidos teóricamente en el apartado (1.2), en el circuito de prueba y **deduzca experimentalmente** los valores de las señales de control S_2, S_1, S_0 y valor de C_{in} correspondiente a cada una de las operaciones indicadas en la *Figura 3.1* y **rellene la última columna** de la *Tabla 3.1*. Compruebe que los resultados obtenidos experimentalmente coinciden con los obtenidos en el apartado 1.2.

 


Figura 3.5. Circuito de prueba de la ALU de 4 bits.